
SÉQUENCE 4 · Dépanner une lampe torche

Séance 2 : dépanner

Technologie · 5ème

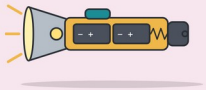

Nom :	Prénom :

Ressource : ouvre le fichier « atelier-depannage.html » (Atelier de dépannage), clique sur **Poste 03 · Lampe torche** puis choisis une panne du niveau ★★☆.

1 · Avant de commencer

Complète : pour que la lampe s'allume, le circuit doit être _____ et le courant doit pouvoir le parcourir _____ interruption. Quand l'interrupteur est ouvert, le courant _____.

2 · Mes pannes (niveau ★★)

Pannes du niveau ★★☆	Cause trouvée	Réparée
Elle clignote quand on la secoue		☐
La LED brille très fort puis s'éteint		☐
Un fil s'est dessoudé		☐

3 · Pour comprendre

1- Pourquoi place-t-on une résistance en série avec la LED ?


_____

2- Qu'est-ce qu'un « mauvais contact » ? Donne un exemple vu dans l'atelier.

_____

Séance 2 : dépanner

Technologie · 5ème

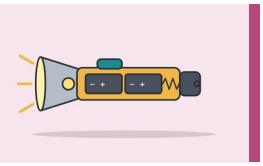

Nom :	Prénom :

4 · Mes fiches de dépannage

Fiche de dépannage n° 1 Panne : _____	
Symptôme observé	
Enquête : outil utilisé → ce que j'observe	
Cause de la panne	
Réparation effectuée	
Test final	Le défaut a-t-il disparu ? ☐ Oui ☐ Non

Fiche de dépannage n° 2 Panne : _____	
Symptôme observé	
Enquête : outil utilisé → ce que j'observe	
Cause de la panne	
Réparation effectuée	
Test final	Le défaut a-t-il disparu ? ☐ Oui ☐ Non

Fiche de dépannage n° 3 Panne : _____	
Symptôme observé	
Enquête : outil utilisé → ce que j'observe	
Cause de la panne	
Réparation effectuée	
Test final	Le défaut a-t-il disparu ? ☐ Oui ☐ Non